

实验 2：组合逻辑电路设计

一、实验目的

1. 掌握组合逻辑电路的设计方法和步骤，实现译码器、编码器等基本组合逻辑电路。
2. 掌握全加器的设计方法和原理，在 1 位全加器基础上实现一个 4 位串行进位加法器。
3. 掌握多路选择器的应用。
4. 掌握汉明码校验电路的设计方法。

二、实验环境

Logisim: <https://github.com/Logisim-Ita/Logisim>

三、实验内容

1. 译码器实验

根据如图 11.34 所示的 3-8 译码器芯片 74X138 的电路原理图，设计一个由反相逻辑门电路构成的 3-8 译码器，并对电路进行仿真测试，以验证电路的功能。

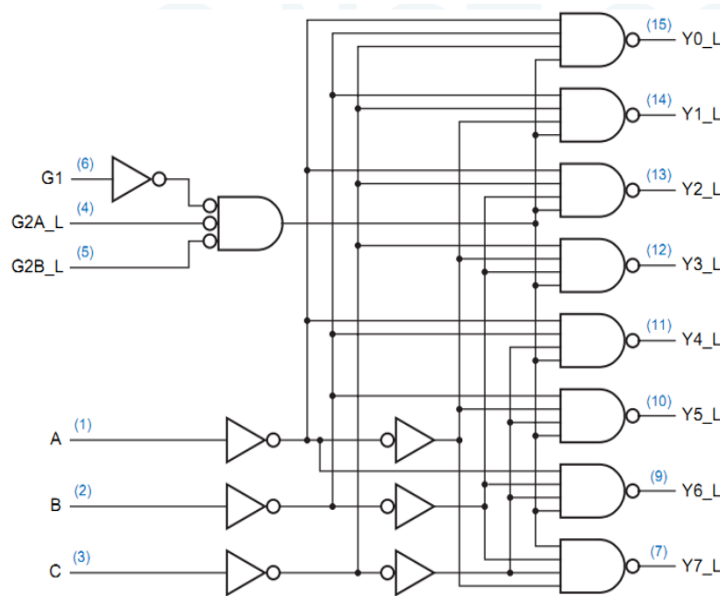


图 11.34 3-8 译码器 74X138 原理图

实验步骤如下：

- 1) 根据图 11.34 所示原理图添加逻辑门。选择 8 个 4 输入与非门、7 个非门、1 个与门、7 个输入引脚、8 个输出引脚，并将上述元件布局到 Logisim 的工作区中适当位置。可

通过以下方式设置输入端口数：以与非门为例，选择某个与非门（如图 11.35 中右侧编辑工作区内最下面的与非门），在如图 11.35 所示的属性窗口的输入端口数（Number Of Inputs）输入框中设置数字 4。

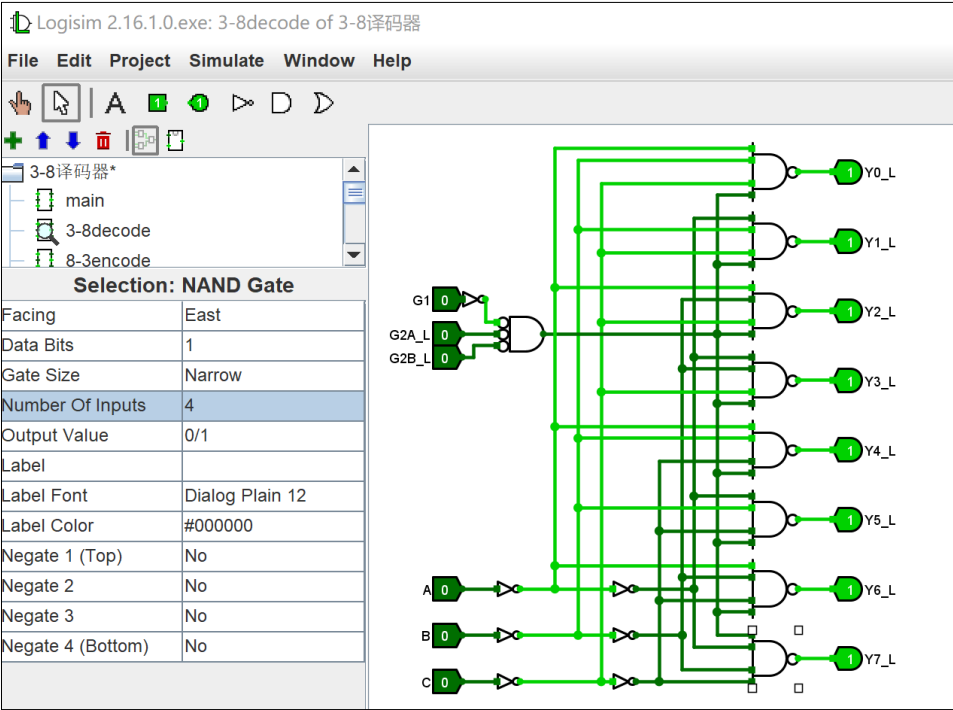


图 11.35 与非门属性窗口

- 2) 添加连线。将输入引脚、逻辑门的输入端、输出端、输出引脚等通过连接线相连。
- 3) 添加标识符。选中输入/输出引脚，在属性表中添加引脚标识符；选中逻辑门，在属性表中添加逻辑门标识符；点击快捷工具栏中的文本工具，在电路空白处添加电路的描述文字。标识符、注释文字的字体、大小、颜色和位置等均可在属性表中修改。图 11.35 中右侧编辑工作区内的就是添加完标识符后的 3-8 译码器电路图。
- 4) 仿真测试。进入仿真状态，改变输入引脚赋值，记录输出引脚值，填写表 11.4 所示的译码器功能表以验证实验结果。保存电路设计文件。

表 11.4 74X138 功能表

输 入						输 出							
G1	G2A_L	G2B_L	C	B	A	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
X	1	X	X	X	X								
X	X	1	X	X	X								
0	X	X	X	X	X								
1	0	0	0	0	0								
1	0	0	0	0	1								

1	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	1	1	
1	0	0	1	0	0	
1	0	0	1	0	1	
1	0	0	1	1	0	
1	0	0	1	1	1	

2. 编码器实验

根据如图 11.36 所示的 8-3 优先级编码器原理图，设计一个由逻辑门电路构成的 8-3 优先级编码器，并将编码器输出连接到一个十六进制数码管，通过数码管的输出显示来验证和测试电路。测试电路中可引入探针、分线器等。

 


图 11.36 8-3 优先级编码器原理图

实验步骤如下：

- 1) 根据图 11.36 所示的原理图添加逻辑门。在工作区中放置与门、或门、输入引脚、分线器、16 进制数码管等。将或门输入端口数属性改为 4，每个与门的输入端口数属性改为原理图所示个数，并修改输入引脚的极性（是否反转）。
- 2) 添加线路。将输入引脚、逻辑门的输入端、输出端、输出引脚等通过连接线相连。
- 3) 添加标识符。选中输入/输出引脚，在属性表中添加引脚标识符；选中逻辑门，在属性表中添加门标识符；点击快捷工具栏中文字工具，在电路空白处添加描述文字。

经过以上 3 个步骤后得到如图 11.37 所示的 8-3 优先级编码器电路图。

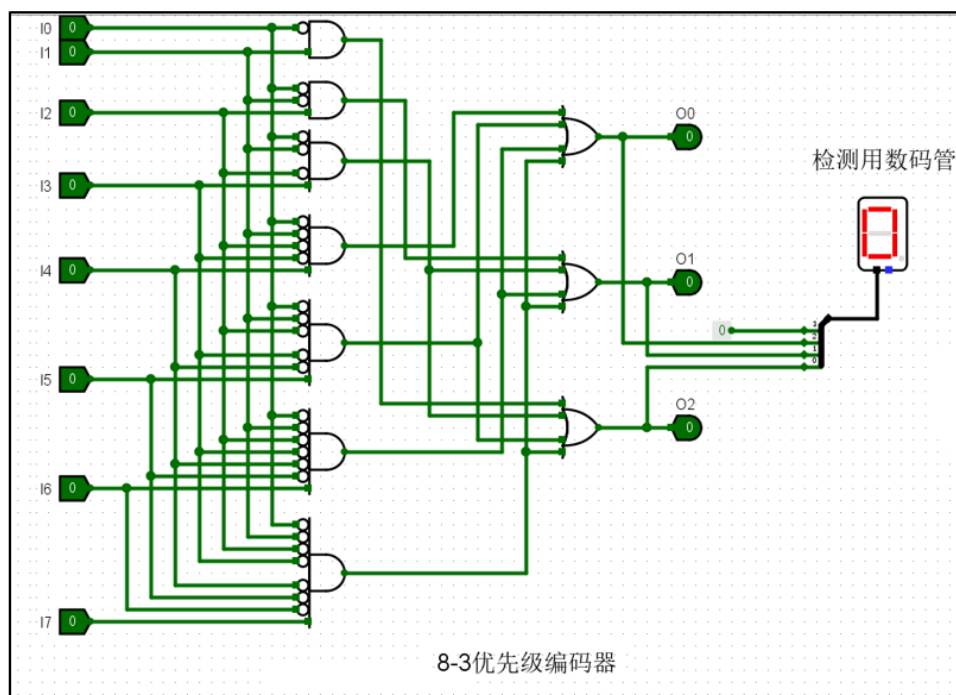


图 11.37 8-3 优先级编码器电路图

4) 仿真测试。进入仿真状态，改变输入引脚赋值，记录输出引脚值，填写表 11.5 所示的优先级编码器功能表，以验证实验结果。保存电路设计文件。

表 11.5 8-3 优先级编码器功能表

输 入								输 出			
I0	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	Q2	Q1	Q0	Hex 显示
1	X	X	X	X	X	X	X				
0	1	X	X	X	X	X	X				
0	0	1	X	X	X	X	X				
0	0	0	1	X	X	X	X				
0	0	0	0	1	X	X	X				
0	0	0	0	0	1	X	X				
0	0	0	0	0	0	1	X				
0	0	0	0	0	0	0	1				

3. 加法器实验

设计一个全加器（FA），在此基础上将 4 个全加器串联成一个 4 位串行进位加法器。将输入、输出分别连接到 16 进制数码显示管（Hex Digital Display）进行验证。实验步骤如下：

1) 设计全加器。根据全加器输出逻辑表达式设计电路图，在 Logisim 工作区中添加逻辑门、连线和标识符。为便于串联，按照如图 11.38 所示方式布局电路图，将全加器输出端 F 置于右上方，进位输入 CIN 和进位输出 COUT 置于两侧。然后将或门输入端口数改

为 3；将输入引脚、逻辑门的输入端和输出端、输出引脚等通过连接线相连。选中输入、输出引脚，在属性表中添加引脚标识符。选中逻辑门，在属性表中添加门标识符。点击快捷工具栏中文本工具，在电路空白处添加描述文字；最后对电路进行仿真测试，填写表 11.6 所示的全加器功能表，以验证电路功能。保存电路设计文件，文件名为 FA。

 


图 11.38 全加器电路图

表 11.6 全加器功能表

输入			输出	
A	B	Cin	F	Cout
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

2) 设计 4 位串行进位加法器。首先新建一个 4 位串行进位加法器电路，并按图 11.39 所示进行组件布局，其中包含 4 个全加器子电路 FA、3 个分线器、输入/输出引脚、接地、0 常量、16 进制数字显示组件等。

 


图 11.39 4 位串行加法器组件布局图

然后将 2 个输入引脚和 1 个输出引脚的数据位宽都设置为 4，并设置分线器属性、朝向等，连接相应端口，得到 4 位串行进位加法器电路图，最终通过仿真进行功能验证。图 11.40 为电路验证示例图。保存电路设计文件。

 


图 11.40 4 位串行加法器电路验证图

4、多路选择器的应用

利用多路选择器实现一个一位 ALU 电路，其功能如表 11.7 所示，其中加、减运算仅考虑 A、B 两个本位数的运算，不考虑来自低位的进位或借位，运算结果也不考虑向高位的进位或借位。要求对电路进行仿真测试，以验证电路功能。

表 11.7 一位 ALU 功能表

S3	S2	S1	功能
0	0	0	A 加 B
0	0	1	A 减 B
0	1	0	$A \cdot B$
0	1	1	$A+B$
1	0	0	A 异或非 B

1	0	1	A 非
1	1	0	A
1	1	1	B 非

1) 根据功能表设计电路图。在工作区中添加构建一位 ALU 电路的逻辑门电路、1 位加法器、1 位减法器 and 8 选 1 多路选择器等组件；将各部件通过连接线相连，并连接输入/输出引脚、多路选择器的选择端分线器，将分线器位宽设置为 3；添加各类标识符。完成后的电路如图 11.41 所示。

 


图 11.41 一位 ALU 电路图

2) 仿真测试。进入仿真状态，改变输入引脚赋值，记录输出引脚值，填写功能表，以验证实验结果。

3) 扩展数据位数，实现 4 位 ALU 电路。保存电路设计文件。

5、汉明码校验电路

数据校验大多采用“冗余校验”的思想，即除原数据信息外，还增加若干位附加的编码，这些新增编码称为校验位。图 11.42 给出了一般情况下的处理过程。

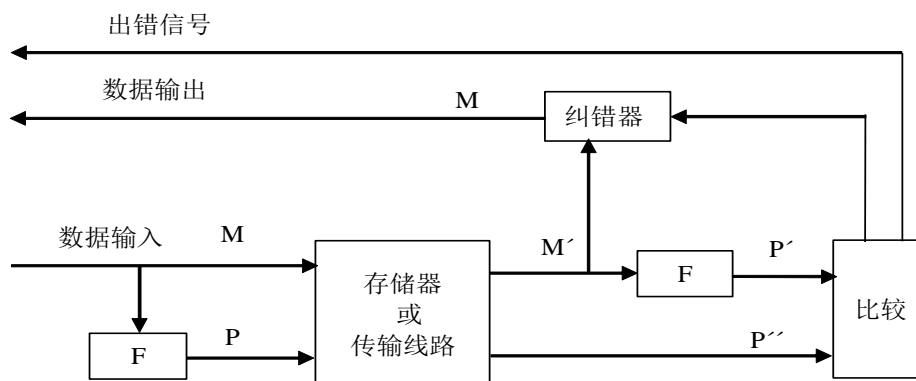


图 11.42 数据校验过程示意图

当数据 M 被存入存储器或从源部件开始传输时，对 M 进行某种运算（用函数 F 来表示），以产生相应的代码 $P=F(M)$ ，这里 P 就是校验位。这样原数据信息 M 和相应的校验位 P 一起被存储或传送。当数据被读出或传送到目标部件时，和数据信息一起被存储或传送的校验位也被得到，用于检错和纠错。假定读出后的数据为 M' ，通过同样的运算 F 对 M' 也得到一个新的校验位 $P'=F(M')$ ，假定原来被存储的校验位 P 取出后其值为 P'' ，将校验位 P'' 与新生成的校验位 P' 进行比较运算，生成一个故障字，根据故障字可以确定是否发生了差错。

最简单的数据检错方法是奇偶校验，通过判断数据 M 中 1 的个数是否发生了奇偶性变化来进行检错。若发生奇偶变化，则故障位 $S=P' \oplus P''=1$ 。

汉明码（Hamming Code，也译为海明码）的主要思想是，将数据按某种规律分成若干组，对每组进行相应的奇偶检测，以提供多位校验信息，得到相应的故障字，根据故障字对发生的错误进行定位，并将其纠正。汉明校验码实质上就是一种多重奇偶校验码。

对于只能对单个位出错的情况进行定位和纠错的单纠错码（SEC），进行汉明校验的主要思想如下：将需要进行检/纠错的数据分成 i 组，每组对应 1 位校验位，共有 i 位校验位，因此，故障字为 i 位。若故障字为 0，表示无错；否则故障字的数值就是出错位在码字中的位置编号。除去 0 的情况， i 位故障字的编码个数为 2^i-1 ，因此构造的码字最多有 2^i-1 位，例如，当 $i=3$ 时，码字可以有 7 位，其中 3 位为校验位，4 位为数据位。为了方便判断码字中出错的是校验位还是数据位，可将校验位的位置编号设为 2 的幂次，即校验位排在第 1（001）、2（010）、4（100）、... 的位置上，其余位置上为数据位。这样，当故障字中只有一位为 1 时，说明是校验位出错，否则就是数据位出错。例如，当 $i=3$ 时，假设校验码为 $P_3P_2P_1$ ，数据信息为 $M_4M_3M_2M_1$ ，则码字排列为 $P_1P_2M_1P_3M_2M_3M_4$ 。通常把上述由数据位和校验位构成的码字称为汉明码。图 11.43 给出了 7 位汉明码的故障字和出错情况的对应关系。

序号 分组 含义	1	2	3	4	5	6	7	故障字	正 确	出错位						
	P_1	P_2	M_1	P_3	M_2	M_3	M_4			1	2	3	4	5	6	7
第3组				√	√	√	√	S_3	0	0	0	0	1	1	1	1
第2组		√	√			√	√	S_2	0	0	1	1	0	0	1	1
第1组	√		√		√		√	S_1	0	1	0	1	0	1	0	1

图 11.43 7 位汉明码的故障字和出错情况对应关系

如图 11.43 所示，第 1 组的故障位 S_1 由校验位 P_1 和数据位 M_1 、 M_2 、 M_4 生成，第 2 组的故障位 S_2 由校验位 P_2 和数据位 M_1 、 M_3 、 M_4 生成、第 3 组的故障位 S_3 由校验位 P_3 和数

据位 M_2 、 M_3 、 M_4 生成。假设在终部件得到的数据位 M' 为 $M_4M_3M_2M_1$ ，校验位 P'' 为 $P_3P_2P_1$ ，每组采用偶校验，则根据 M' 得到 P' 的每一位如下：

$$P_1' = M_1 \oplus M_2 \oplus M_4$$

$$P_2' = M_1 \oplus M_3 \oplus M_4$$

$$P_3' = M_2 \oplus M_3 \oplus M_4$$

因为故障字 $S = P' \oplus P''$ ，因此，根据 P' 和 P'' 得到故障字的每一位如下：

$$S_1 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_4 \oplus P_1$$

$$S_2 = M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus P_2$$

$$S_3 = M_2 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus P_3$$

因此，在终部件的汉明码检/纠错电路只要根据在终部件得到的数据位 $M_4M_3M_2M_1$ 和校验位 $P_3P_2P_1$ 形成的码字，按图 11.43 所示的方式划分成 3 组，每组按照上述偶校验方式，得到每一组的故障位 S_i ，由故障位构成的故障字 $S_3S_2S_1$ 的值就能确定码字中哪一位发生了错误。图 11.44 给出了 7 位汉明码检/纠错电路原理图，由 3 个偶校验器、一个 3-8 译码器和 7 个异或门构成。

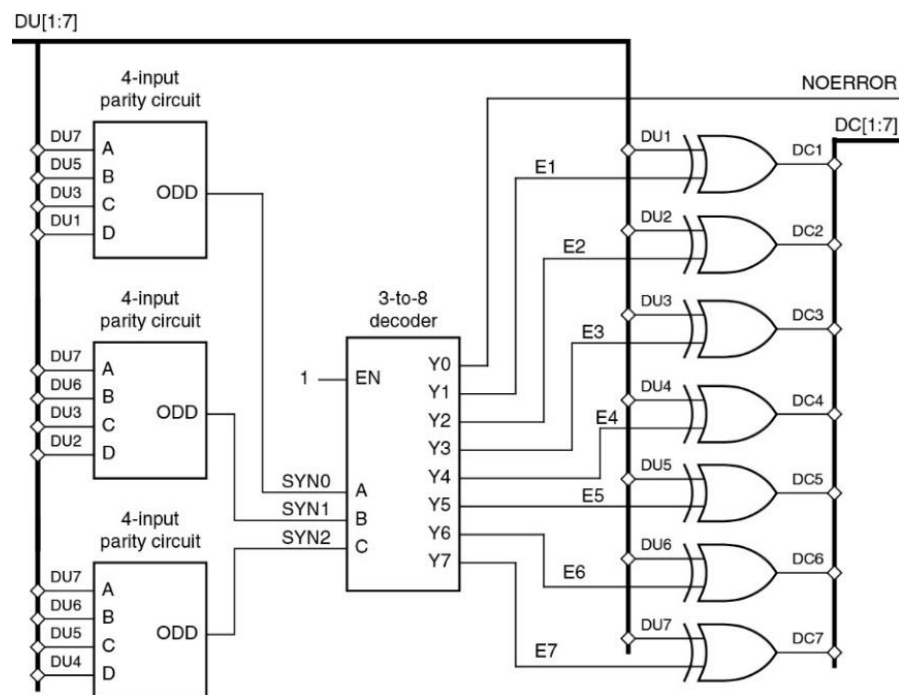


图 11.44 7 位汉明码检/纠错电路原理图

在图 11.44 中 $DU[1:7]$ 是 4 位数据位 $M_4M_3M_2M_1$ 和 3 位校验位 $P_3P_2P_1$ 构成的 7 位汉明码，码字 $DU[1:7] = P_1P_2M_1P_3M_2M_3M_4$ 。例如，当输入 $DU[1:7]$ 为 1000001 时，说明数据位 $M_4M_3M_2M_1$ 为 1000，校验位 $P_3P_2P_1$ 为 001，根据上述公式得到故障字各位如下：

$$S_1 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_4 \oplus P_1 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$S_2 = M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus P_2 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$S_3 = M_2 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus P_3 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

因此，故障字 $S_3S_2S_1$ 为 110，说明码字中第 6 位（对应 $DU[6]$ ，即 M_3 ）发生错误。在图 11.44 中，A 组偶校验结果为 $S_1=0$ ，B 组偶校验结果为 $S_2=1$ ，C 组偶校验结果为 $S_3=1$ ，对应位置编号为 $S_3S_2S_1=110$ ，3-8 译码器输入端 C、B、A 分别为 1、1、0，其输出 Y_6 为 1，其余输出为 0， Y_6 与 $DU[6]$ 异或生成 $DU[6]$ 的相反值，使得出错位得到纠正。

汉明码校验电路实验步骤如下：

- 1) 添加 3-8 译码器子电路。在 Project 菜单下选择 Add Circuit，设置子电路名称为 3-8 译码器，根据图 11.35 中的电路图实现一个 3-8 译码器，子电路外观如图 11.45 所示。
- 2) 设计 4 位偶校验器，并生成子电路，如图 11.46 和图 11.47 所示。

 


图 11.45 3-8 译码器外观图

 


图 11.46 4 位偶校验器原理图

 


图 11.47 4 位偶校验器外观图

- 3) 根据图 11.44 所示原理图实现 7 位汉明码检/纠错电路，实现后的电路如图 11.48 所示。

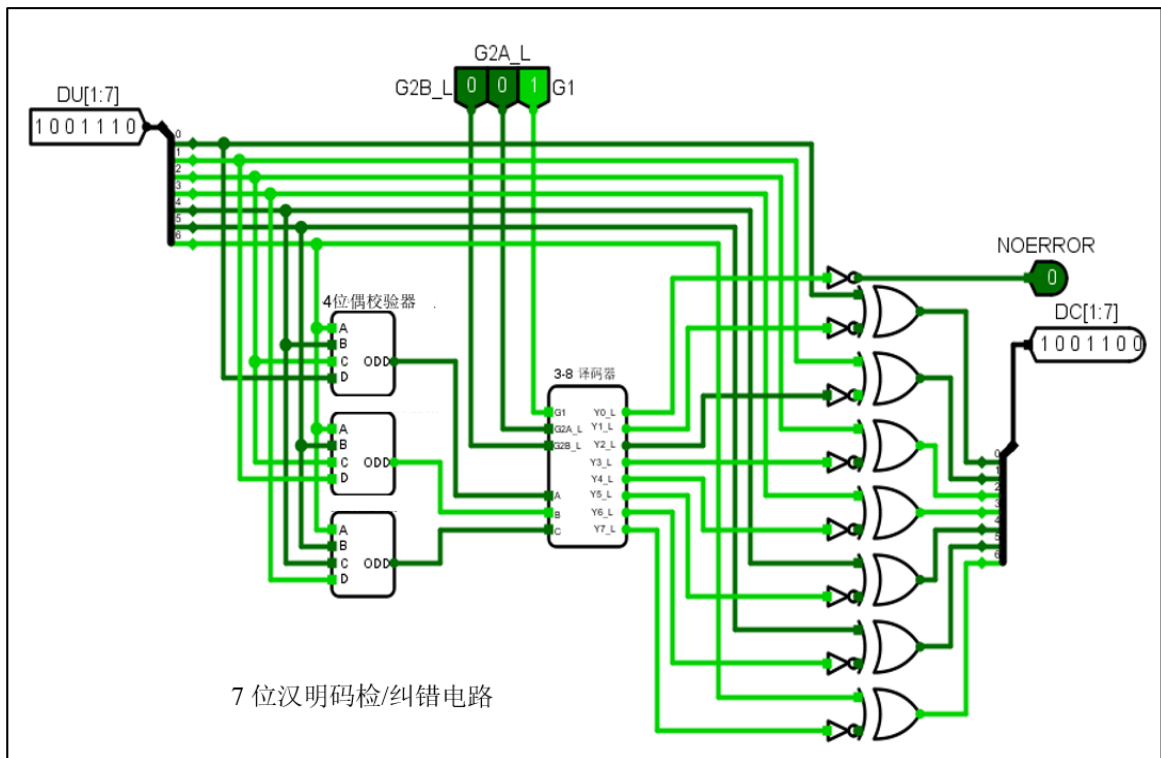


图 11.48 7 位汉明码纠错电路图

4) 在 DU[1:7]处分别输入 1000001 和 1001110 等 7 位二进制位串，以验证电路的正确性。保存电路设计文件。

四、思考题

1. 组合逻辑电路的一般设计步骤是什么？
2. 测试电路功能有哪几种方式？
3. 如何利用 Logisim 提供的 LED 矩阵显示“NJUCS”五个字符。
4. 简要说明 4 位二进制补码加法器溢出检测电路的设计思路。
5. 如何修改图 11.41 中的电路以产生进位标志 CF、溢出标志 OF、符号标志 SF 和零标志 ZF？